
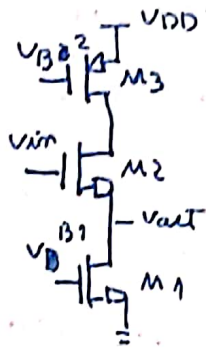


## amplifier 21

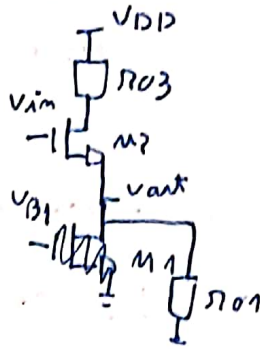

=




$$A_v < 1$$

$$A_v = \frac{g_{m2}}{\frac{1}{r_{O1}} + g_{m2} + g_{m3} + \frac{1}{r_{O2}} + \frac{r_{O3}}{r_{O2} + r_{O1}}}$$

This calculations were done just substitute  $R_D = r_{O3}$  and  $R_{DS} = r_{O1}$   $A_{mid} = \infty$

## Amplifier 22

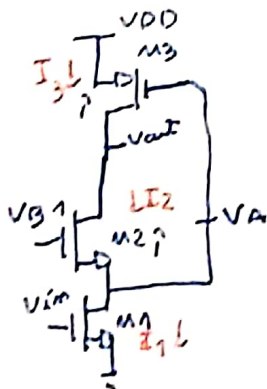

$$I_3 = -\frac{v_{out}}{r_{O3}} - g_{m3} v_A$$

$$I_2 = \frac{v_{out} - v_A}{r_{O2}} - v_A (g_{m2} + g_{m2b})$$

$$I_1 = \frac{v_A}{r_{O1}} + v_{in} g_{m1}$$

$$I_2 = I_3$$

$$\frac{v_{out}}{r_{O2}} - v_A \left( \frac{1}{r_{O2}} + g_{m2} + g_{m2b} \right) = -\frac{v_{out}}{r_{O3}} - g_{m3} v_A$$

$$\frac{v_{out}}{r_{O2}} \left( \frac{1}{r_{O3}} + \frac{1}{r_{O2}} \right) = v_A \left( g_{m2} + g_{m2b} + \frac{1}{r_{O2}} - g_{m3} \right)$$

$$v_A = \frac{v_{out} \left( \frac{1}{r_{O3}} + \frac{1}{r_{O2}} \right)}{\left( g_{m2} + g_{m2b} + \frac{1}{r_{O2}} - g_{m3} \right)}$$

$$I_1 = I_3$$

$$\frac{v_A}{r_{O1}} + v_{in} g_{m1} = -\frac{v_{out}}{r_{O3}} - g_{m3} v_A$$

$$v_{in} g_{m1} = -\frac{v_{out}}{r_{O3}} - v_A (g_{m3} + r_{O1})$$

$$v_{in} g_{m1} = - \frac{v_{out}}{r_{o3}} - \frac{v_{out} \left( \frac{1}{r_{o3}} + \frac{1}{r_{o2}} \right) (g_{m3} + r_{o1})}{(g_{m2} + g_{m2b} + \frac{1}{r_{o2}} - g_{m3})}$$

$$A_v = \frac{-g_{m1} (g_{m2} + g_{m2b} + \frac{1}{r_{o2}} - g_{m3})}{\frac{1}{r_{o3}} (g_{m2} + g_{m2b} + \frac{1}{r_{o2}} - g_{m3}) + \left( \frac{1}{r_{o3}} + \frac{1}{r_{o2}} \right) (g_{m3} + r_{o1})}$$

$\times r_{o3} r_{o2}$   
 $\times r_{o3} r_{o2}$


$$A_v = \frac{-g_{m1} r_{o3} r_{o1} (g_{m2} + g_{m2b} + \frac{1}{r_{o2}} - g_{m3})}{r_{o1} (1 + g_{m2} + g_{m2b} - g_{m3}) r_{o2}}$$

$$\frac{-g_{m1} r_{o3} r_{o1} (1 + r_{o2} (g_{m2} + g_{m2b} - g_{m3}))}{r_{o1} (1 + r_{o2} (g_{m2} + g_{m2b} - g_{m3})) + (r_{o2} + r_{o3}) (g_{m3} r_{o1} + 1)}$$

keep  $g_{m1} \rightarrow$  high

$r_{o3} \rightarrow$  low

# amplifier 23

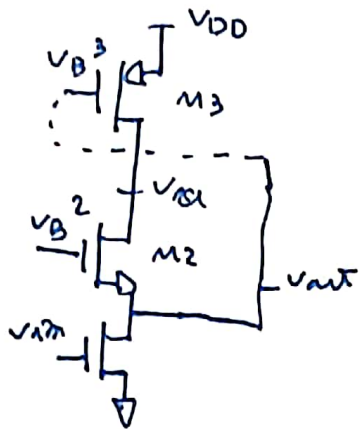

$v_{out}$  and  $v_{out}$  switches

$$V_A = \frac{(g_{m2} + g_{m26} + \frac{1}{r_{o2}} - g_{m3})}{\frac{1}{r_{o3}} + \frac{1}{r_{o2}}} \times v_{out}$$

$$g_{m1} \left( \frac{1}{r_{o3}} + \frac{1}{r_{o2}} \right)$$

$$\frac{v_{out}}{r_{o1}} + g_{m3} v_{in} = -\frac{V_A}{r_{o3}} - g_{m3} v_{out}$$

$$\frac{v_{out}}{r_{o1}} + g_{m3} v_{in} =$$

$$g_{m2} v_{in} = -\frac{(g_{m2} + g_{m26} + \frac{1}{r_{o2}} - g_{m3})}{r_{o3} \left( \frac{1}{r_{o3}} + \frac{1}{r_{o2}} \right)} v_{out} - \frac{v_{out}}{r_{o1}} - g_{m3} v_{in}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{-g_{m1} \left( 1 + \frac{r_{o3}}{r_{o2}} \right)}{(g_{m2} + g_{m26} + \frac{1}{r_{o2}} - g_{m3}) + \left( 1 + \frac{r_{o3}}{r_{o2}} \right) \left( \frac{1}{r_{o1}} + g_{m3} \right)}$$

$$A_V = \frac{-g_{m1} (r_{o1} r_{o2} + r_{o3})}{r_{o1} (1 + r_{o2} (g_{m2} + g_{m26} - g_{m3})) (r_{o2} + r_{o3}) (1 + g_{m3} r_{o1})}$$