

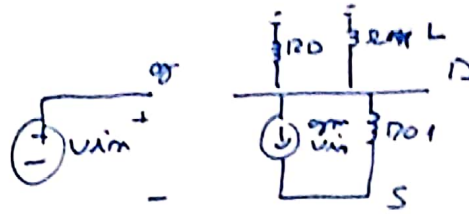
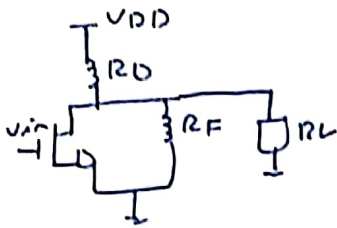
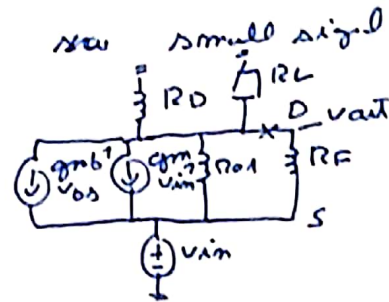
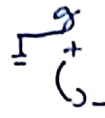


## amplifier 1

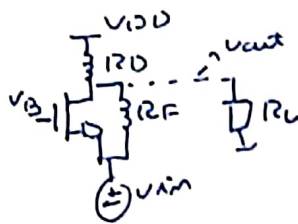

$$A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{-g_m R_L}{\frac{1}{R_{D1}} + \frac{1}{R_D} + \frac{1}{R_F} + \frac{1}{R_L}}$$

## amplifier 2

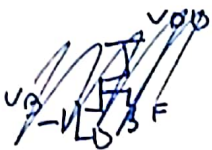

$$R_{eq1} = R_D \parallel R_L \quad R_{eq2} = R_{D1} \parallel R_F$$


$$-\frac{v_{out}}{R_{eq1}} - \frac{v_{out} - v_{in}}{R_{eq2}} - g_{m1}(v_{gs}) - g_{m2}(v_{gs}) = 0 \rightarrow \text{sum of currents in node } v_{out}$$

$$-\frac{v_{out}}{R_{eq1}} - \frac{v_{out}}{R_{eq2}} + v_{in} \left( \frac{1}{R_{eq2}} + g_{m1} + g_{m2} \right) = 0$$


$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{\left( \frac{1}{R_{eq2}} + g_{m1} + g_{m2} \right)}{\frac{1}{R_{eq1}} + \frac{1}{R_{eq2}}}$$

$$A_V = \frac{\frac{1}{R_{D1}} + \frac{1}{R_{EF}} + g_{m1} + g_{m2}}{\frac{1}{R_{D1}} + \frac{1}{R_F} + \frac{1}{R_D} + \frac{1}{R_L}}$$

### amplifier 3

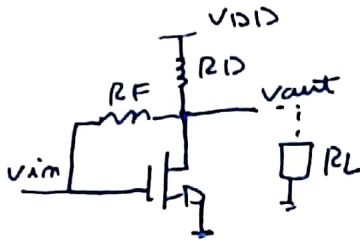

Small signal model

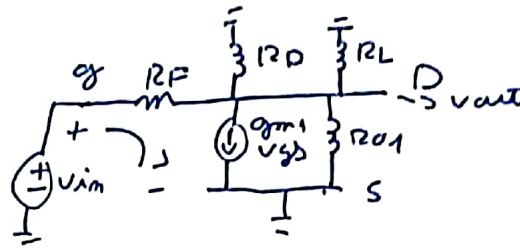

$$v_{gs} = v_{in}$$

$$R_{eq} = R_D || R_L || R_{O1}$$

currents  $I_m$   $v_{out}$


$$-\frac{v_{out}}{R_{eq}} - \frac{v_{out} - v_{in}}{R_F} = g_m v_{gs}$$

$$-v_{out} \left( \frac{1}{R_{eq}} + \frac{1}{R_F} \right) + v_{in} \left( -g_m + \frac{1}{R_F} \right) = 0$$


gain Initially is  
Positive changes  
Then shifts to  
negative

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{\frac{1}{R_F} - g_m}{\frac{1}{R_D} + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_{O1}} + \frac{1}{R_F}}$$

### amplifier 4

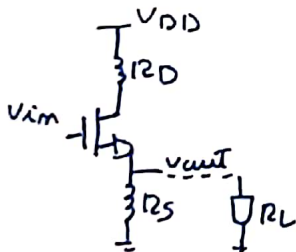

seem as a small model

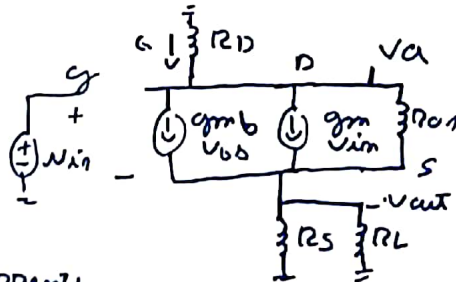

$$v_{gs} = v_{in} - v_{out}$$

$$v_{ds} = -v_{out}$$

$$R_{eq} = R_S || R_L$$

$$\frac{v_{out}}{R_{eq}} = -\frac{v_a}{R_D}$$

$$v_a = -\frac{v_{out} R_D}{R_{eq}}$$

Sum off all currents  
 $I_m$   $v_{out}$

$$-\frac{v_{out}}{R_{eq}} + g_m v_{ds} + g_m v_{gs} - \frac{(v_{out} - v_a)}{R_{O1}} = 0$$

$$-\frac{v_{out}}{R_{eq}} - g_m v_{out} - g_m (v_{out}) + g_m v_{in} - \frac{v_{out}}{R_{O1}} - \frac{v_{out} R_D}{R_{O1} R_{eq}} = 0$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{g_m}{\frac{1}{R_S} + \frac{1}{R_D} + g_m + g_m + \frac{1}{R_{O1}} + \frac{R_D}{R_{O1} R_{eq}}} \left( \frac{R_S R_L}{R_S + R_L} \right)$$

gain always smaller than 1  
seems as a buffer stage