
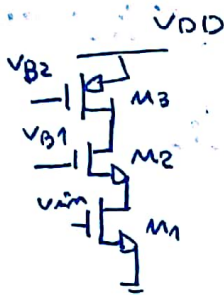


$$A_V = \frac{g_{m1}}{\frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o1}} + g_{m1} + g_{m2}}$$

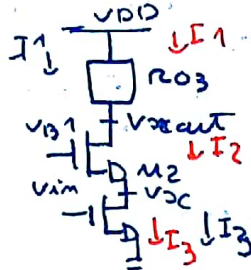

amplifier 10



$$I_1 = -\frac{v_{out}}{r_{o3}}$$

$$I_3 = \frac{V_{DC}}{r_{o1}} + g_{m1} v_{in}$$

$$I_2 = \frac{v_{out} - V_{DC}}{r_{o2}} - g_{m2} V_{DC} - g_{m2b} V_{DC}$$

$$I_3 = I_2$$

$$\frac{V_{DC}}{r_{o1}} + g_{m1} v_{in} = \frac{v_{out}}{r_{o2}} - V_{DC} \left(\frac{1}{r_{o2}} + g_{m2} + g_{m2b} \right)$$

$$r_{o2} g_{m1} v_{in} - \frac{v_{out}}{r_{o2}} = -V_{DC} \left(\frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o1}} + g_{m2} + g_{m2b} \right)$$

$$V_{DC} = \frac{(-r_{o2} g_{m1} v_{in} + v_{out})}{r_{o2} \left(\frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o1}} + g_{m2} + g_{m2b} \right)}$$

$$I_3 = I_1$$

$$-\frac{v_{out}}{r_{o3}} = \frac{V_{DC}}{r_{o1}} + g_{m1} v_{in}$$


$$-\frac{v_{out}}{r_{o3}} - \frac{1}{r_{o1}} \times \frac{v_{out}}{r_{o2} \left(\frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o1}} + g_{m2} + g_{m2b} \right)} = g_{m1} v_{in} - \frac{r_{o2} g_{m1} v_{in}}{r_{o1} r_{o2} \left(\frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o1}} + g_{m2} + g_{m2b} \right)}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{-g_{m1} v_{in} + \frac{r_{o2} g_{m1} v_{in}}{r_{o1} r_{o2} \left(\frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o1}} + g_{m2} + g_{m2b} \right)}}{\frac{1}{r_{o3}} + \frac{1}{r_{o1} r_{o2} \left(\frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o1}} + g_{m2} + g_{m2b} \right)}}$$

$\frac{v_{out}}{v_{in}}$
"very high gain"

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{r_{o2} g_{m1} - g_{m1} r_{o1} r_{o2} \left(\frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o1}} + g_{m2} + g_{m2b} \right)}{r_{o1} r_{o2} \left(\frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o1}} + g_{m2} + g_{m2b} \right) + 1}$$

amplifier 11

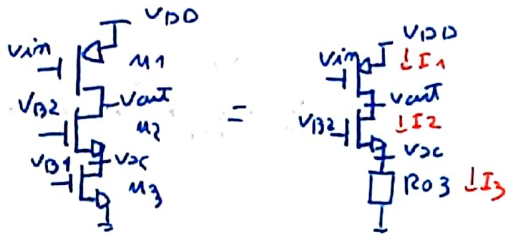

$$I_3 = \frac{V_{DC}}{R_{O3}}$$

$$I_1 = -\frac{V_{out}}{R_{O1}} - g_{m1} V_{in}$$

$$I_2 = \frac{V_{out} - V_{DC}}{R_{O2}} - V_{DC} (g_{m2} + g_{m2b})$$

$$I_3 = I_2$$

$$\frac{V_{DC}}{R_{O3}} = \frac{V_{out}}{R_{O2}} - V_{DC} \left(\frac{1}{R_{O2}} + g_{m2} + g_{m2b} \right)$$

$$\frac{V_{DC}}{R_{O3}} = \frac{V_{out}}{R_{O2}} - V_{DC} \left(\frac{1}{R_{O2}} + g_{m2} + g_{m2b} \right)$$

$$-V_{out} = -V_{DC} R_{O2} \left(\frac{1}{R_{O3}} + \frac{1}{R_{O2}} + g_{m2} + g_{m2b} \right)$$

$$V_{DC} = \frac{V_{out}}{R_{O2} \left(\frac{1}{R_{O3}} + \frac{1}{R_{O2}} + g_{m2} + g_{m2b} \right)}$$

$$I_1 = I_3$$

$$\frac{V_{out}}{R_{O3} R_{O2} \left(\frac{1}{R_{O3}} + \frac{1}{R_{O2}} + g_{m2} + g_{m2b} \right)} = \frac{V_{out}}{R_{O1}} - g_{m1} V_{in}$$


$$V_{out} = \left(\frac{V_{out}}{R_{O1}} - g_{m1} V_{in} \right) (R_{O3} R_{O2} \left(\frac{1}{R_{O3}} + \frac{1}{R_{O2}} + g_{m2} + g_{m2b} \right))$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = A_V = \frac{(-g_{m1}) (R_{O3} R_{O2} \left(\frac{1}{R_{O3}} + \frac{1}{R_{O2}} + g_{m2} + g_{m2b} \right))}{1 - \frac{1}{R_{O1}} (R_{O3} R_{O2} \left(\frac{1}{R_{O3}} + \frac{1}{R_{O2}} + g_{m2} + g_{m2b} \right))}$$

Decreased
 $R_{O1} \rightarrow L_1$ should be increased
 By a little to maximise the gain
 The smaller R_{O1} the bigger the gain

$$\text{when } 1 > \frac{1}{R_{O1}} (R_{O3} R_{O2} \left(\frac{1}{R_{O3}} + \frac{1}{R_{O2}} + \dots \right))$$

amplifier 12

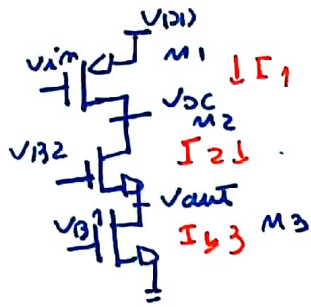

$$I_1 = -\frac{V_{DC}}{R_{01}} - g_{m1} v_{in}$$

$$I_2 = \frac{V_{DC} - v_{out}}{R_{02}} - v_{out} (g_{m2} + g_{m2b})$$

$$I_3 = \frac{v_{out}}{R_{03}}$$

$$I_1 = I_2$$

$$-\frac{V_{DC}}{R_{01}} - g_{m1} v_{in} = -\frac{v_{out}}{R_{02}} - v_{out} (g_{m2} + g_{m2b} + \frac{1}{R_{02}})$$

$$-\frac{V_{DC}}{R_{01}} - g_{m1} v_{in} = \frac{V_{DC}}{R_{02}} - v_{out} (g_{m2} + g_{m2b} + \frac{1}{R_{02}})$$

$$-V_{DC} \left(\frac{1}{R_{01}} + \frac{1}{R_{02}} \right) = g_{m1} v_{in} - v_{out} (g_{m2} + g_{m2b} + \frac{1}{R_{02}})$$

$$V_{DC} = \frac{v_{out} (g_{m2} + g_{m2b} + \frac{1}{R_{02}}) - g_{m1} v_{in}}{\frac{1}{R_{01}} + \frac{1}{R_{02}}}$$

$$I_1 = I_3$$

$$+ v_{in} \left(+ \frac{g_{m1}}{\left(\frac{1}{R_{01}} + \frac{1}{R_{02}} \right) R_{01}} - g_{m1} \right) - v_{out} \left(+ \frac{v_{out} (g_{m2} + g_{m2b} + \frac{1}{R_{02}})}{R_{01} \left(\frac{1}{R_{01}} + \frac{1}{R_{02}} \right)} \right) = \frac{v_{out}}{R_{03}}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{-g_{m1} \left(\frac{1}{R_{01}} + \frac{1}{R_{02}} \right) R_{01} + g_{m1}}{\frac{1}{R_{03}} \left(R_{01} \left(\frac{1}{R_{01}} + \frac{1}{R_{02}} \right) \right) + (g_{m2} + g_{m2b} + \frac{1}{R_{02}})}$$

↓
gain always negative Keep $R_{03} \rightarrow$ high and g_{m1}
To maximize gain