
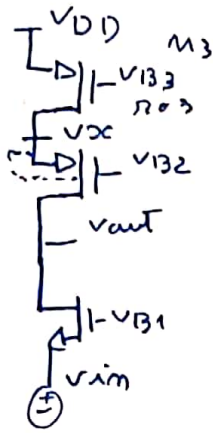


amplifier 17

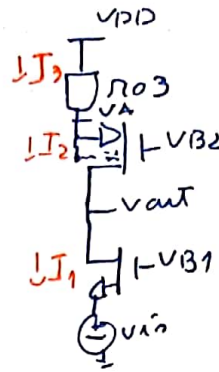

=



$$I_3 = -\frac{V_A}{r_{o3}}$$

$$I_2 = \frac{V_A - v_{out}}{r_{o2}} + V_A(g_{m2}) - \cancel{V_A g_{m2b}}$$

$$I_1 = \frac{v_{out} - v_{in}}{r_{o1}} - v_{in}(g_{m1} + g_{m1b})$$

$$I_3 = I_2$$

we assume M_2 source is connected to body to eliminate r_{in}

$$-\frac{V_A}{r_{o3}} = -\frac{v_{out}}{r_{o2}} + V_A \left(\frac{1}{r_{o2}} + g_{m2} - \cancel{g_{m2b}} \right)$$

$$-V_A \left(\frac{1}{r_{o3}} + \frac{1}{r_{o2}} + g_{m2} \right) = -\frac{v_{out}}{r_{o2}}$$

$$V_A = \frac{v_{out}}{1 + r_{o2} \left(\frac{1}{r_{o3}} + g_{m2} \right)}$$

$$I_1 = I_3$$


$$I_3 = I_1$$

$$\frac{-v_{out}}{r_{o3} \left(1 + r_{o2} \left(\frac{1}{r_{o3}} + g_{m2} \right) \right)} = \frac{v_{out}}{r_{o1}} - v_{in} \left(\frac{1}{r_{o1}} + g_{m1} + g_{m1b} \right)$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{\frac{1}{r_{o1}} + g_{m1} + g_{m1b}}{r_{o3} \left(1 + r_{o2} \left(\frac{1}{r_{o3}} + g_{m2} \right) \right) + \frac{1}{r_{o1}}}$$

$$A_V = \frac{\left(\frac{1}{\mu_{01}} + g_{m1} + g_{m1b} \right) \mu_{03} \left(1 + \mu_{02} \left(\frac{1}{\mu_{03}} + g_{m2} \right) \right)}{\frac{\mu_{03} (1 + \mu_{02} (\frac{1}{\mu_{03}} + g_{m2}))}{\mu_{01}} + 1}$$

amplifier 17

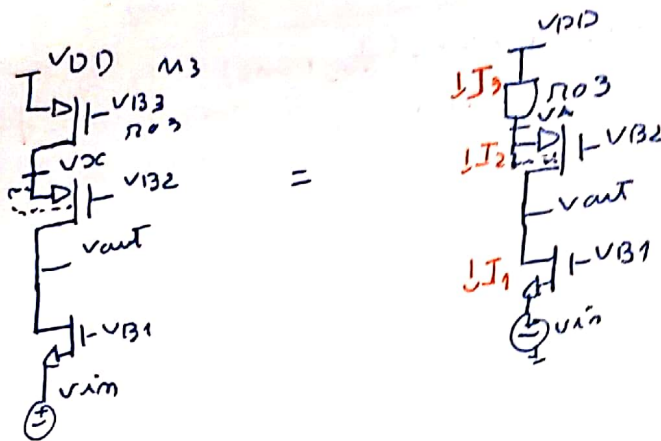

$$I_3 = -\frac{V_A}{r_{o3}} \quad I_2 = \frac{V_A - V_{out}}{r_{o2}} + V_A(g_{m2}) - \cancel{I_A g_{m2} b}$$

$$I_1 = \frac{V_{out} - v_{in}}{r_{o1}} - v_{in}(g_{m1} + g_{m1}b)$$

$$I_3 = I_2$$

$$-\frac{V_A}{r_{o3}} = -\frac{V_{out}}{r_{o2}} + V_A \left(\frac{1}{r_{o2}} + g_{m2} - \cancel{g_{m2}b} \right)$$

$$-V_A \left(\frac{1}{r_{o3}} + \frac{1}{r_{o2}} + g_{m2} \right) = -\frac{V_{out}}{r_{o2}}$$

$$V_A = \frac{V_{out}}{1 + r_{o2} \left(\frac{1}{r_{o3}} + g_{m2} \right)}$$

$$I_1 = I_3$$

$$I_3 = I_1$$



$$\frac{-V_{out}}{r_{o3} \left(1 + r_{o2} \left(\frac{1}{r_{o3}} + g_{m2} \right) \right)} = \frac{V_{out}}{r_{o1}} - v_{in} \left(\frac{1}{r_{o1}} + g_{m1} + g_{m1}b \right)$$

we assumed M2 source is connected to body to eliminate r_{dm}

$$\frac{V_{out}}{v_{in}} = \frac{\frac{1}{r_{o1}} + g_{m1} + g_{m1}b}{r_{o3} \left(1 + r_{o2} \left(\frac{1}{r_{o3}} + g_{m2} \right) \right) + \frac{1}{r_{o1}}}$$

$$A_v = \frac{(\frac{1}{\mu_{01}} + g_{m1} + g_{m1b}) \mu_{03} (1 + \mu_{02} (\frac{1}{\mu_{03}} + g_{m2}))}{\frac{(\mu_{03} (1 + \mu_{02} (\frac{1}{\mu_{03}} + g_{m2}))}{\mu_{01}} + 1)}$$

Amplifier 8

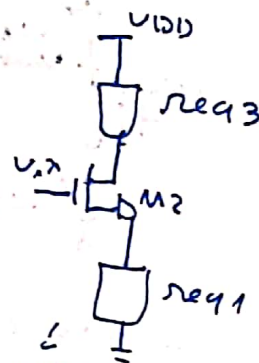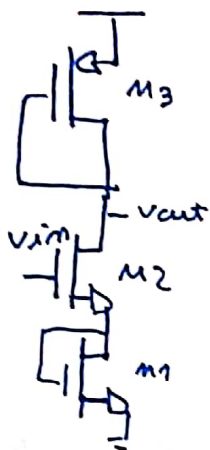



$$r_{eq3} = \frac{1}{g_{m3} + \frac{1}{r_{o3}}}$$

$$r_{eq1} = \frac{1}{g_{m1} + \frac{1}{r_{o1}}}$$

works like an degenerated Sano

$$A_v = \frac{-g_{m2} r_{o2} r_{eq3}}{r_{eq3} + r_{eq1} + r_{o2} + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{eq1} r_{o2}}$$



amplifier 19

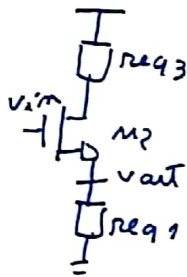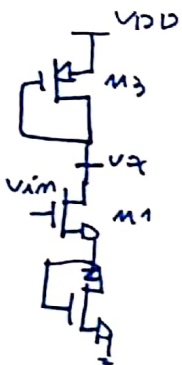

$$A_v = \frac{g_{m2}}{\frac{1}{r_{eq3}} + g_{mb2} + g_{m2} + \frac{1}{r_{o2}} + \frac{r_{eq3}}{r_{o1} r_{eq1}}}$$

$$A_v < 1 \rightarrow \text{always}$$

amplifier 20

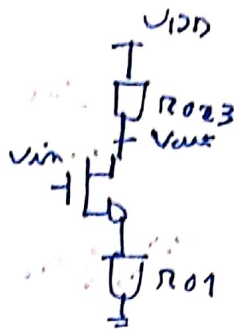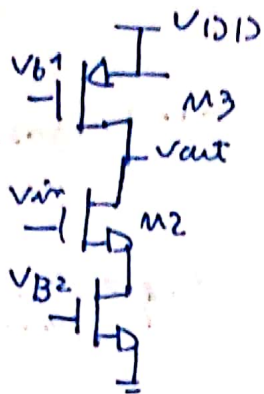

$$A_v = \frac{-g_{m2} r_{o2} r_{o3}}{r_{o3} + r_{o1} + r_{o2} + (g_{m2} + g_{m62}) r_{o2} r_{o1}}$$

↓
Δ Source degenerated.

↳ keeps all MOS in saturation during the gain stage