
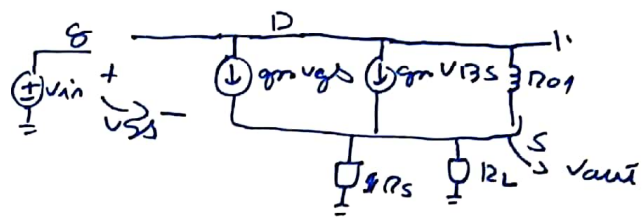


Source follower Resistive

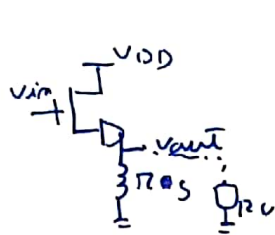

$$R_{eq} = R_S || R_L || r_{o1}$$

$$-\frac{v_{out}}{R_S || R_L || r_{o1}} + \frac{v_{out}}{r_{o1}}$$

$$v_{gs} = v_{in} - v_{out}$$

$$v_{bs} = -v_{out}$$

$$-\frac{v_{out}}{R_S || R_L || r_{o1}} + g_m(v_{gs}) + g_{m2}(v_{bs}) = 0$$

$$\frac{-v_{out}}{R_S || R_L || r_{o1}} + g_m(v_{out}) - g_{m2}(v_{out}) + g_m v_{in} = 0$$

You can increase the gain



But the gain

will always be smaller than 1

Buffer stage, output impedance is smaller

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{g_m}{\frac{1}{R_S} + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{r_{o1}} + g_{m1} + g_{m2}}$$

Source follower with current source

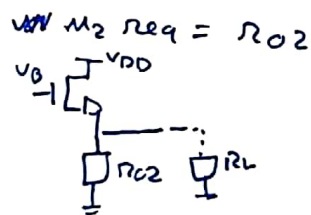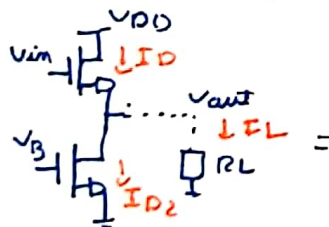

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{g_{m1}}{\frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{r_{o1}} + g_{m1} + g_{m2}}$$