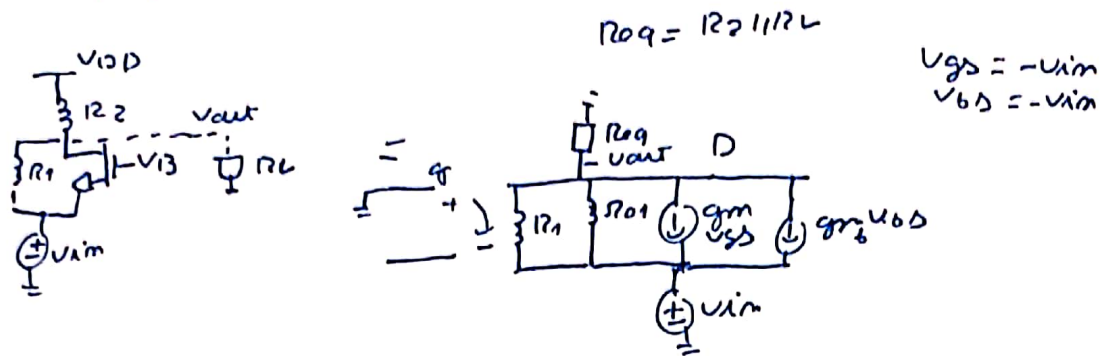


amplifier 13





$$-\frac{v_{out}}{R_{eq}} - \frac{v_{out} - v_{in}}{R_1 || R_{o1}} - g_{m1}v_{gs} - g_{m61}v_{b1} = 0$$

$$-v_{out} \left(\frac{1}{R_{eq}} + \frac{1}{R_1 || R_{o1}} \right) + v_{in} \left(\frac{1}{R_1 || R_{o1}} + g_m + g_{m61} \right)$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{\left(\frac{1}{R_1 || R_{o1}} + g_m + g_{m61} \right)}{\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{o1}} \right)}$$
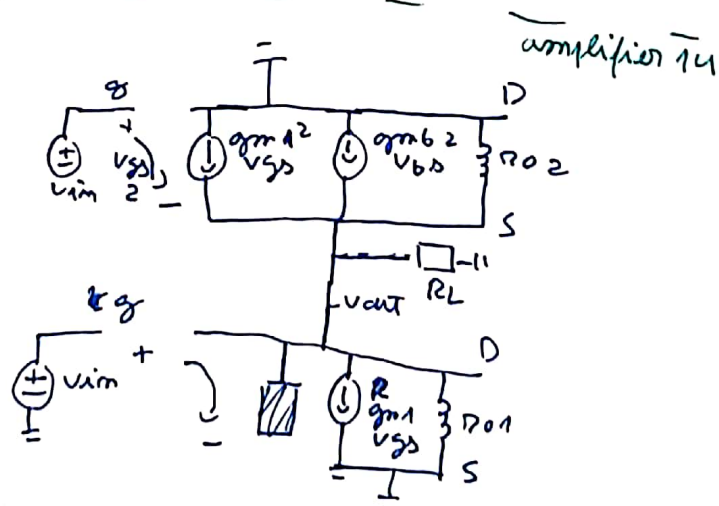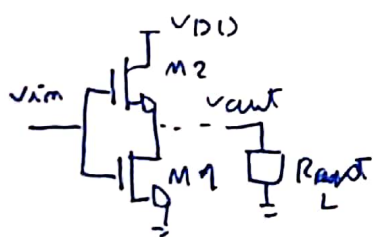
$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{o1}} + g_m + g_{m61}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{o1}}}$$



Sum of currents I_m v_{out}

$$v_{gs2} = v_{in} - v_{out}$$

$$v_{bs2} = -v_{out}$$



$$v_{gs1} = v_{in}$$

$$-\frac{v_{out}}{R_L} - g_{m1} \overset{v_{in}}{v_{gs1}} - \frac{v_{out}}{R_{o1}} - \frac{v_{out}}{R_{o2}} + g_{m2} \overset{(v_{in} - v_{out})}{v_{gs2}} + g_{m2} \overset{-v_{out}}{v_{bs2}} = 0$$

$$+ v_{in}(-g_{m1} + g_{m2}) - v_{out}\left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_{o1}} + \frac{1}{R_{o2}} + g_{m2} + g_{m2b\Delta}\right) = 0$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{g_{m2} - g_{m1}}{\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_{o1}} + \frac{1}{R_{o2}} + g_{m2} + g_{m2b}}$$

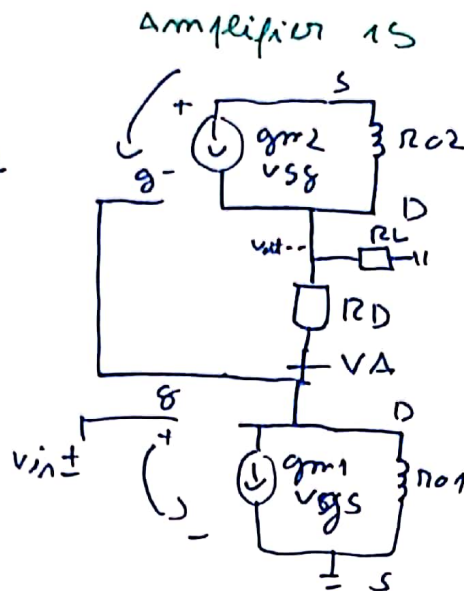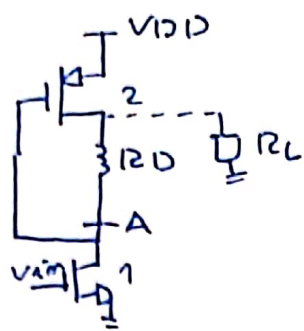$A_V < 1 \rightarrow$ Buffer stage. like a Push Pull
Buf



currents at V_A

$$-\frac{V_A}{R_D} + \frac{V_{out}}{R_D} - g_m v_{in} - \frac{V_A}{r_{o1}} = 0$$

$$V_A \left(\frac{1}{R_D} + \frac{1}{r_{o1}} \right) = -g_m v_{in} + \frac{V_{out}}{R_D}$$

$$V_A \left(\frac{r_{o1} + R_D}{R_D r_{o1}} \right) = \frac{V_{out} - g_m v_{in} R_D}{R_D}$$

$$V_A = \frac{V_{out} r_{o1} - g_m v_{in} R_D r_{o1}}{r_{o1} + R_D}$$

currents at node V_{out}

$$-\frac{V_{out}}{R_L} - \frac{V_{out}}{R_{o2}} - \frac{(V_{out} - V_A)}{R_D} - g_{m2} V_A = 0$$

$$-V_{out} \left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_{o2}} + \frac{1}{R_D} \right) - V_A g_{m2} + \frac{V_A}{R_D} = 0$$

$$-V_{out} \left(\frac{1}{R_D} + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_{o2}} - \frac{R_{o1}}{R_D(R_{o1} + R_D)} + \frac{g_{m2} R_{o1}}{R_{o1} + R_D} \right)$$


$$-v_{in} \left(\frac{g_{m1} R_{o1}}{R_{o1} + R_D} - \frac{g_{m1} R_D R_{o1} g_{m2}}{R_{o1} + R_D} \right) = 0$$

$$\frac{V_{out}}{v_{in}} = \frac{g_{m1} R_D R_{o1} g_{m2} - g_{m1} R_{o1}}{R_D + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_{o2}} + \frac{g_{m2} R_{o1}}{R_{o1} + R_D} - \frac{R_{o1}}{R_D(R_{o1} + R_D)}}$$

$$A_v = \frac{g_{m1} (R_D g_{m2} - 1)}{\frac{R_D + 1}{g_{m1}} \left(\frac{1}{R_D} + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{g_{m2}} \right) + g_{m1} - \frac{g_{m1}}{R_D}}$$

$$A_v = \frac{g_{m1} (R_D g_{m2} - 1)}{\left(1 + \frac{R_D}{g_{m1}} \right) \left(\frac{1}{R_D} + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{g_{m2}} \right) + g_{m1} + \frac{1}{g_{m1}} - \frac{1}{R_D} + \frac{1}{R_D}}$$

amplifier 16

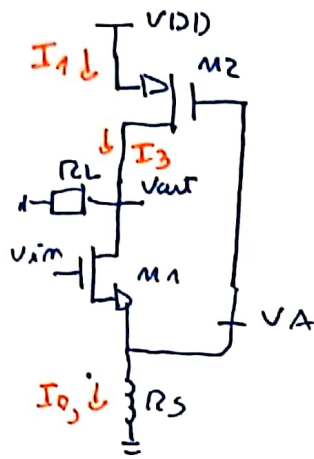

In small signals

$$\frac{V_A}{R_S} = \bar{I}_1 = -\frac{v_{out}}{R_{O2}} + g_{m2} v_s \quad v_s = -v_A$$

$$\frac{V_A}{R_S} + g_{m2} V_A = -\frac{v_{out}}{R_{O2}}$$

$$V_A = \frac{-v_{out} R_S}{(1 + g_{m2} R_S) R_{O2}}$$

$$V_A = \frac{-v_{out}}{\left(\frac{1}{R_S} + g_{m2}\right) R_{O2}}$$

$$\bar{I}_3 = I_2$$

$$I_3 = \frac{v_{out}}{R_{L}} + \frac{v_{out} - V_A}{R_{O1}} + g_{m1}(v_{in} - V_A) - g_{m1} V_A$$

$$I_3 = v_{out} \left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_{O1}} \right) + g_{m1} v_{in} - V_A \left(\frac{1}{R_{O1}} + g_{m1} + g_{m1} \right)$$

$$I_3 = I_2 \rightarrow 0 = v_{out} \left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_{O1}} \right) + g_{m1} v_{in} + \frac{v_{out}}{\left(\frac{1}{R_S} + g_{m2}\right) R_{O2}} \left(\frac{1}{R_S} + \frac{1}{R_{O1}} + g_{m1} + g_{m1} \right)$$

$$\frac{-v_{out}}{(1 + g_{m2} R_S) R_{O2}}$$

$$v_{out} \left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_{O1}} \right) + g_{m1} v_{in} = \frac{-v_{out}}{\left(\frac{1}{R_S} + g_{m2}\right) R_{O2}} \left(\frac{1}{R_S} + \frac{1}{R_{O1}} + g_{m1} + g_{m1} \right)$$

$$v_{out} \left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_{O1}} \right) \left(\frac{1}{R_S} + g_{m2} \right) R_{O2} + g_{m1} v_{in} \left(\frac{1}{R_S} + g_{m2} \right) R_{O2} = -v_{out} \left(\frac{1}{R_S} + \frac{1}{R_{O1}} + g_{m1} + g_{m1} \right)$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{g_{m1} \left(g_{m2} + \frac{1}{R_S} \right) R_{O2}}{\left(\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_{O1}} \right) \left(\frac{1}{R_S} + g_{m2} \right) R_{O2} + g_{m1} \left(\frac{1}{R_S} + \frac{1}{R_{O1}} + g_{m1} + g_{m1} \right)}$$

$R_{O1} \rightarrow \text{low}$
 $R_{O2} \rightarrow \text{low}$
 $R_S \rightarrow \text{high}$
 $g_{m1} \rightarrow \text{high}$
 $g_{m2} \rightarrow \text{high}$

for gain
 \rightarrow depends
 gain is complex